


# Домашнее задания

Проектирование устройств  
управления с жесткой логикой

## Автомат Мили

$$\begin{cases} Q(t+1) = A ( Q(t), x(t) ) \\ Y(t+1) = B ( Q(t), x(t) ) \end{cases}$$


Схема автомата Мили

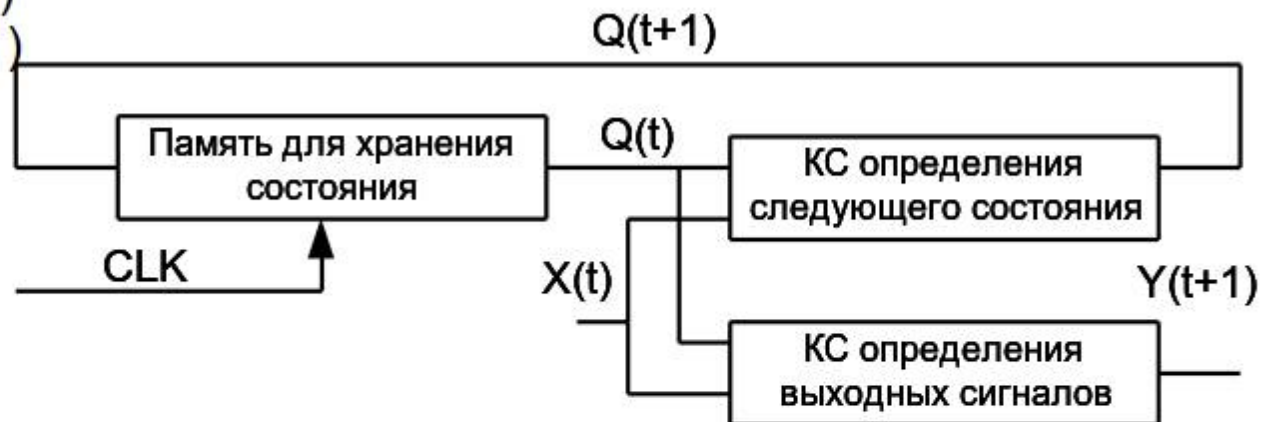

## Автомат Мура


$$\begin{cases} Q(t+1) = A ( Q(t), x(t) ) \\ Y(t+1) = B ( Q(t) ) \end{cases}$$

Схема автомата Мура

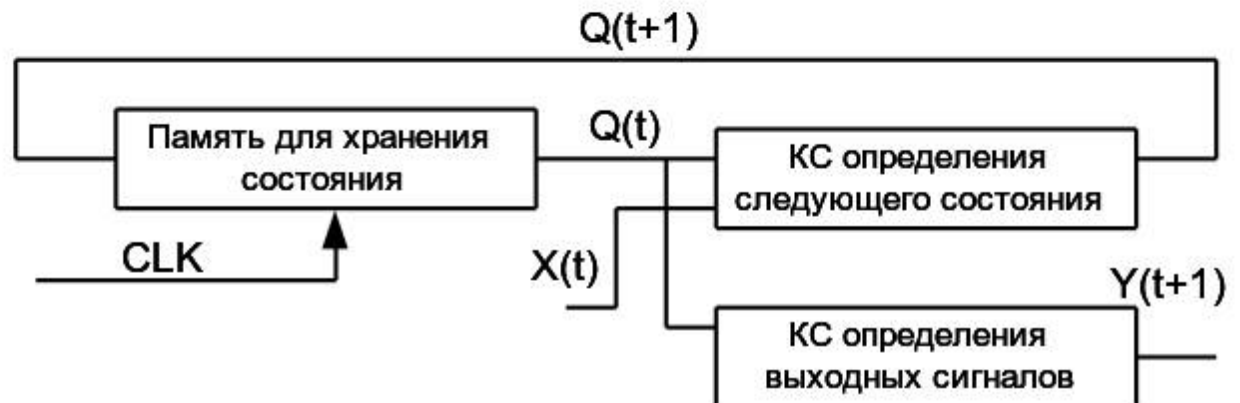


# Описание автомата на языке VHDL

Описание в одном синхронном процессе

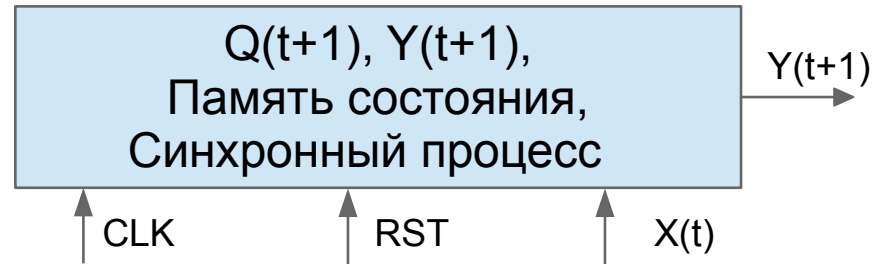

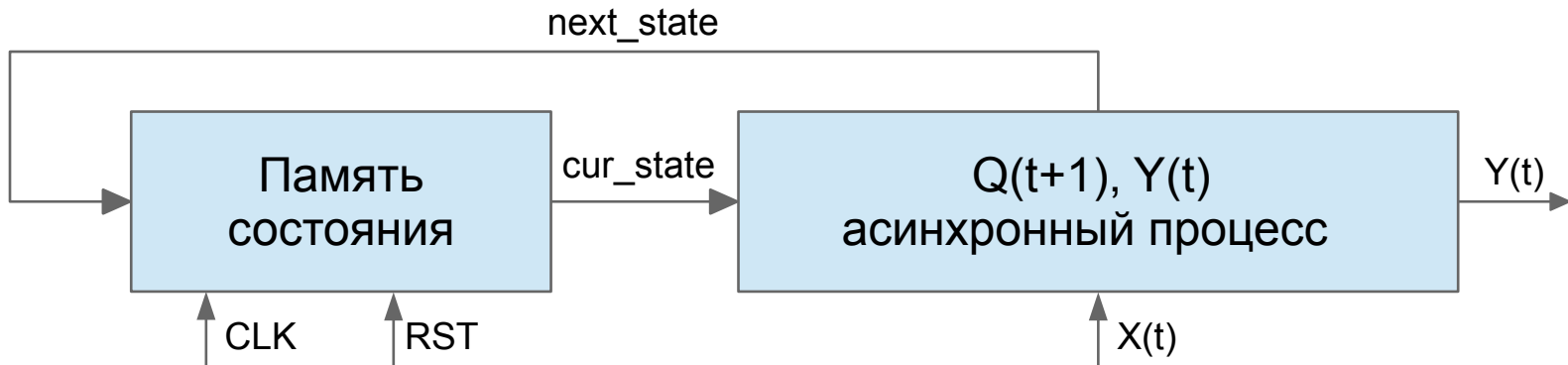Описание в 2х процессах (синхронном и асинхронном)




# Описание автомата Мура на языке VHDL

(вариант с асинхронными входами и выходами)

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY control_unit IS
    PORT(U : IN    std_logic_vector ( 3 DOWNT0 1 );
          clk : IN    std_logic;
          rst : IN    std_logic;
          V : OUT   std_logic_vector ( 3 DOWNT0 1 ) );
END control_unit;
ARCHITECTURE moore OF control_unit IS
    TYPE STATE_TYPE IS (s0, s1,s2,s3);
    SIGNAL current_state : STATE_TYPE;
BEGIN
    clocked_proc : PROCESS (clk, rst)
    BEGIN
        IF (rst = '0') THEN
            current_state <= s0;
        ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN

```

 

```

CASE current_state IS
  WHEN s0 =>
    V(3 downto 1) <= (others => '0');
    IF (U(1)='1') THEN current_state <= s1;
    ELSE current_state <= s0; END IF;
  WHEN s1 =>
    V<= "001";
    IF (U(2) = '1') THEN current_state <= s2;
    ELSE current_state <= s1; END IF;
  WHEN s2 =>
    V <= "010";
    IF (U(3) = '0') THEN current_state <= s3;
    ELSE current_state <= s0; END IF;
  WHEN s3 =>
    V <= "100";
    current_state <= s0;
  WHEN OTHERS =>
    current_state <= s0;
END CASE;
END IF;
END PROCESS clocked_proc;
END moore;

```

# Описание автомата Мура на языке VHDL

(вариант с синхронными входами и выходами)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY control_unit IS
    PORT(
        U : IN    std_logic_vector ( 3 DOWNT0 1 );
        clk : IN    std_logic;
        rst : IN    std_logic;
        V : OUT    std_logic_vector ( 3 DOWNT0 1 ) );
END control_unit;
```

```
ARCHITECTURE moore OF control_unit IS
    TYPE STATE_TYPE IS (s0, s1,s2,s3);
    SIGNAL current_state, next_state : STATE_TYPE;
BEGIN
    clocked_proc: PROCESS(clk)
    BEGIN
        IF(rising_edge(clk)) THEN
            IF (reset='1') THEN
                current_state <= s0;
            ELSE
                current_state <= next_state;
            END IF;
        END IF;
    END PROCESS;
```

# Описание автомата Мура на языке VHDL


(вариант с синхронными входами и выходами)

```
comb_proc : PROCESS (current_state,U)
BEGIN
    -- Внимание! Комбинационные сигналы
    -- должны присваиваться непрерывно.
    -- Удобно для этих целей задать
    -- значение по умолчанию:
    V(3 downto 1) <= (others => '0');
    next_state <= s0;

    CASE current_state IS
        WHEN s0 =>
            V(3 downto 1) <= (others => '0');
            IF (U(1)='1') THEN
                next_state <= s1;
            ELSE
                next_state <= s0;
            END IF;
        WHEN s1 =>
            V<= "001";
            IF (U(2) = '1') THEN
                next_state <= s2;
            ELSE
                next_state <= s1;
            END IF;
```

```
        WHEN s2 =>
            V <= "010";
            IF (U(3) = '0') THEN
                next_state <= s3;
            ELSE
                next_state <= s0;
            END IF;
        WHEN s3 =>
            V <= "100";
            next_state <= s0;
        WHEN OTHERS =>
            V(3 downto 1) <= (others => '0');
            next_state <= s0;
    END CASE;
END PROCESS comb_proc;
END moore;
```

# Тест автомат Мура в ModelSim 6

 



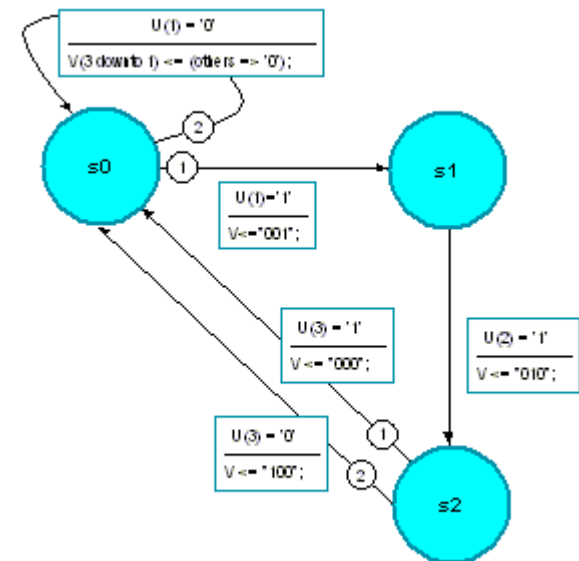
# Описание автомата Мили на языке VHDL

(вариант с синхронными выходами)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY control_unit IS
    PORT(U : IN    std_logic_vector ( 3 DOWNT0 1 );
          clk : IN    std_logic;
          rst : IN    std_logic;
          V : OUT   std_logic_vector ( 3 DOWNT0 1 ) );
END control_unit;
ARCHITECTURE mielie OF control_unit IS
    TYPE STATE_TYPE IS (s0, s1,s2);
    SIGNAL current_state : STATE_TYPE;
BEGIN
    clocked_proc : PROCESS (clk, rst)
    BEGIN
        IF (rst = '0') THEN
            current_state <= s0;
        ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
```



## Описание автомата Мили на языке VHDL (окончание)

```
CASE current_state IS
```

```
  WHEN s0 =>
```

```
    IF (U(1)='1') THEN
```

```
      V<="001";
```

```
      current_state <= s1;
```

```
    ELSIF (U(1) = '0') THEN
```

```
      V(3 downto 1) <= (others =>
```

```
'0');
```

```
      current_state <= s0;
```

```
    ELSE
```

```
      current_state <= s0;
```

```
    END IF;
```

```
  WHEN s1 =>
```

```
    IF (U(2) = '1') THEN
```

```
      V <= "010";
```

```
      current_state <= s2;
```

```
    ELSE
```

```
      current_state <= s1;
```

```
    END IF;
```

```
  WHEN s2 =>
```

```
    IF (U(3) = '1') THEN
```

```
      V <= "000";
```

```
      current_state <= s0;
```

```
    ELSIF (U(3) = '0') THEN
```

```
      V <= "100";
```

```
      current_state <= s0;
```

```
    ELSE
```

```
      current_state <= s2;
```

```
    END IF;
```

```
  WHEN OTHERS =>
```

```
    current_state <= s0;
```

```
  END CASE;
```

```
  END IF;
```

```
END PROCESS clocked_proc;
```

```
END mielie;
```

# Описание автомата Мили на языке VHDL

(вариант с синхронными входами и выходами)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY control_unit IS
    PORT(  U  : IN    std_logic_vector ( 3 DOWNT0 1 );
          clk : IN    std_logic;
          rst : IN    std_logic;
          V  : OUT   std_logic_vector ( 3 DOWNT0 1 ) );
END control_unit;
```

```
ARCHITECTURE mielie OF control_unit IS
    TYPE STATE_TYPE IS (s0, s1,s2,s3);
    SIGNAL current_state, next_state : STATE_TYPE;
BEGIN
```

```
clocked_proc: PROCESS(clk)
BEGIN
    IF(rising_edge(clk)) THEN
        IF (reset='1') THEN
            current_state <= s0;
        ELSE
            current_state <= next_state;
        END IF;
    END IF;
END PROCESS clocked_proc;
```

# Описание автомата Мили на языке VHDL


(вариант с синхронными входами и выходами)

```
comb_proc : PROCESS (current_state,U)
BEGIN
    -- Внимание! Комбинационные сигналы
    -- должны присваиваться непрерывно.
    -- Удобно для этих целей задать
    -- значение по умолчанию:
    V(3 downto 1) <= (others => '0');
    next_state <= s0;

    CASE current_state IS
    WHEN s0 =>
        IF (U(1)='1') THEN
            V<="001";
            next_state <= s1;
        ELSIF (U(1) = '0') THEN
            V(3 downto 1) <= (others => '0');
            next_state <= s0;
        ELSE
            next_state <= s0;
        END IF;
    END CASE;
```

```
        WHEN s1 =>
            IF (U(2) = '1') THEN
                V <= "010";
                next_state <= s2;
            ELSE
                next_state <= s1;
            END IF;
        WHEN s2 =>
            IF (U(3) = '1') THEN
                V <= "000";
                next_state <= s0;
            ELSIF (U(3) = '0') THEN
                V <= "100";
                next_state <= s0;
            ELSE
                next_state <= s2;
            END IF;
        WHEN OTHERS =>
            next_state <= s0;
        END CASE;
    END PROCESS comb_proc;
END mielie;
```

# Тест автомат Мили в ModelSim 6

 

## Домашнее задание по курсу «ЭВМ»

В ходе выполнения домашнего задания необходимо разработать устройство управления схемного типа, обрабатывающий входное командное слово  $C=\{ABCDEF\}$  и выдающий сигналы управления  $M=\{M_0, \dots, M_{k-1}\}$  операционному блоку в соответствии с приведенной в индивидуальном задании логикой работы.

### Этап 1.

- А. По диаграмме переходов автомата (Приложение 1) и описанию условий переходов и активных сигналов (дополнительный файл варианты.pdf), определить тип управляющего автомата (автомат Мили или Мура, смешанный). Выбор обосновать.
- В. Произвести кодирование состояний управляющего автомата. Составить схему переходов/состояний полученного автомата. Схему представить в отчете.

### Этап 2.


- Разработать описание устройства управления на языке VHDL, для чего использовать приведенные в Приложении 2 шаблоны для автоматов Мили и Мура.
- Разработать тестовое описание для устройства, представляющее собой генератор входных сигналов (см. Приложение 3). Тестовое описание должно обеспечивать проверку всех ветвей автомата.

### Этап 3.

- А. Установить ПО ModelSim PE (или аналогичный продукт: Xilinx ISE, Altera Quartus).
- Б. Выполнить моделирование полученного теста в ПО ModelSim PE. Результаты моделирования представить в отчете.

# Описание устройства управления

Тестовое описание

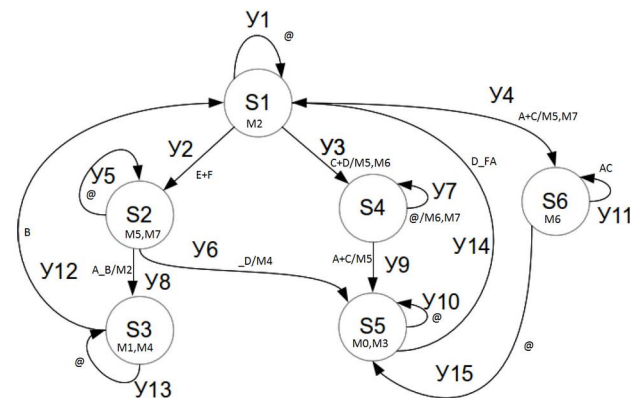

## Варианты индивидуальных заданий по курсу ЭВМ

Таблица 1. Варианты диаграмм и активных сигналов.

Вариант	Диаграмма переходов	Активные сигналы М в состоянии					
		S1	S2	S3	S4	S5	S6
1.	1	-	-	-	-	-	-
2.	2	-	1	-	4, 5, 6	0, 2	3, 7
3.	3	-	0, 2	7	1, 3	4, 5	6


Таблица 2. Условия переходов и наименование отладочной платы («@» - иначе, «\_X» - НЕ X, «+» - ИЛИ, 1- безусловный переход).

Вариант	Название отладочной платы	Активные сигналы М в состоянии														
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
1.	Spartan3	@	ABC	A_B	@	E+D	F	@	EF	@	A+_C	_A	AB	@	@	1
2.	Nexus2	@	CD_E	A+_C	@	E+C	F	@	D_F	B	@	_AC	AB	@	@	ABCF

Таблица 3. Активные сигналы для переходов.

Вариант	Активные сигналы М в состоянии														
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15
1.	0	-	-	1, 2	0, 3	-	3	3	6, 7	-	2, 4	-	2	3, 5	-
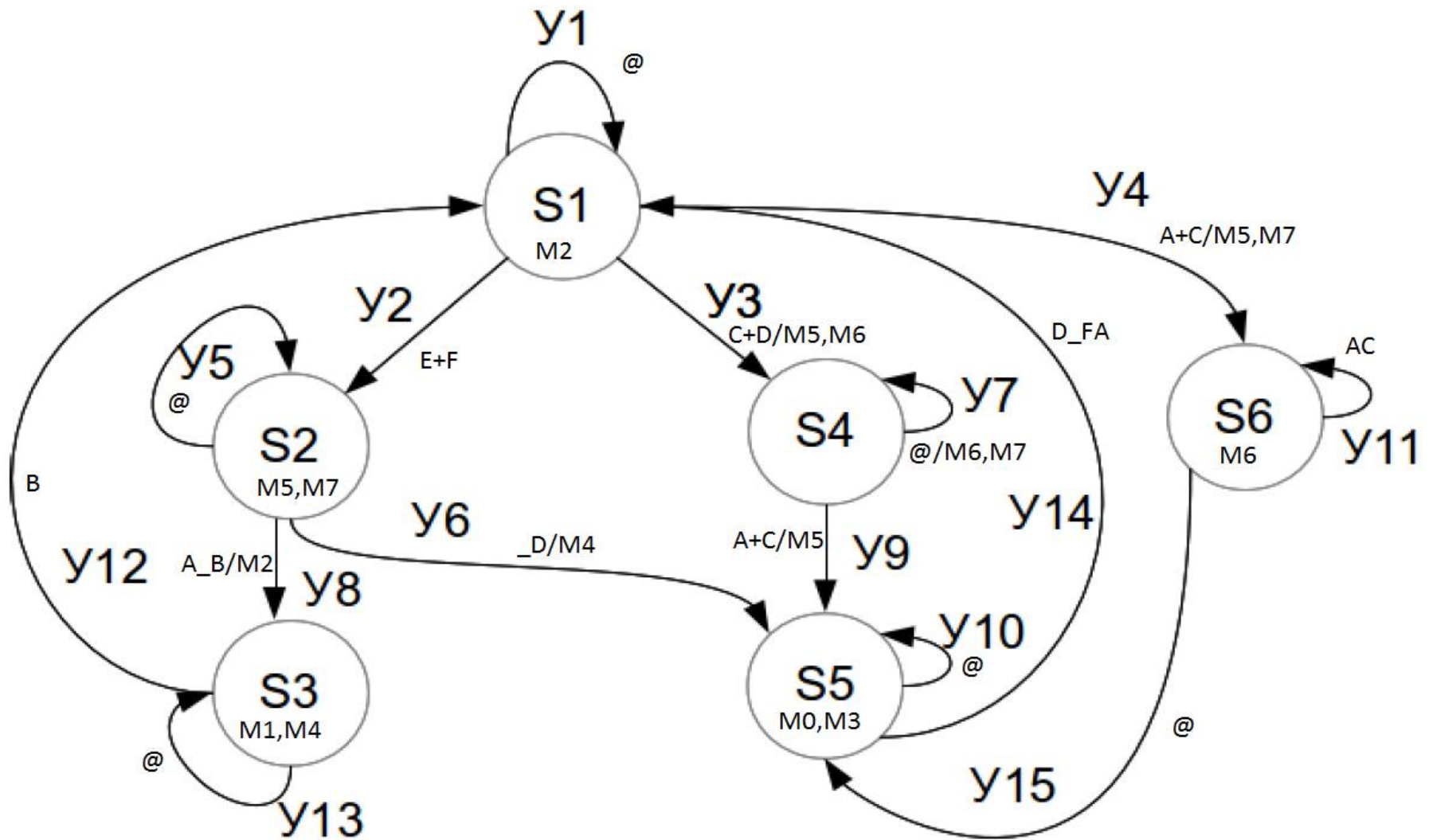
# Диаграмма переходов состояний управляющего автомата





## Листинг VHDL описания управляющего автомата

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

entity control_unit is
    Port ( C : in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
          clk : in STD_LOGIC;
          rst : in STD_LOGIC;
          M : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end control_unit;

architecture hybrid of control_unit is
    type STATE_TYPE is (s1,s2,s3,s4,s5,s6);
    signal cur_state : STATE_TYPE;
begin
    clocked_proc : process (clk,rst)
    begin
        if (rst = '0') then
            cur_state <= s1;
            M <= "00000000";
        elsif (clk'event and clk = '1') then
            case cur_state is
                when s1 =>
                    M <= "00000100"; -- M2
                    if (C(4) = '1' or C(5) = '1') then -- E or F
                        cur_state <= s2;
                    elsif (C(2) = '1' or C(3) = '1') then -- C or D
                        M(5) <= '1';
                        M(6) <= '1';
                        cur_state <= s4;
                    elsif (C(0) = '1' or C(2) = '1') then -- A or C
                        M(5) <= '1';
                        M(7) <= '1';
                        cur_state <= s6;
                    else -- @
                        cur_state <= s1;
                    end if;
                when s2 =>
                    M <= "10100000"; -- M5, M7
                    if (C(3) = '0') then -- not D
                        M(4) <= '1';
                        cur_state <= s5;
```

```

        elsif (C(0) = '1' and C(1) = '0') then -- A & _B
            M(2) <= '1';
            cur_state <= s3;
        else -- @
            cur_state <= s2;
        end if;
    when s3 =>
        M <= "00010010"; -- M1, M4
        if (C(1) = '1') then -- B
            cur_state <= s1;
        else -- @
            cur_state <= s3;
        end if;
    when s4 =>
        M <= "00000000";
        if (C(0) = '1' or C(2) = '1') then -- A or C
            M(5) <= '1';
            cur_state <= s5;
        else -- @
            M(6) <= '1';
            M(7) <= '1';
            cur_state <= s4;
        end if;
    when s5 =>
        M <= "00001001"; -- M0, M3
        if (C(3) = '1' and C(5) = '0'
            and C(0) = '1') then -- D & _F & A
            cur_state <= s1;
        else -- @
            cur_state <= s5;
        end if;
    when s6 =>
        M <= "01000000"; -- M6
        if (C(0) = '1' and C(2) = '1') then -- A and C
            cur_state <= s6;
        else -- @
            cur_state <= s5;
        end if;
    when others =>
        cur_state <= s1;
    end case;
end if;

```

# Моделирование

